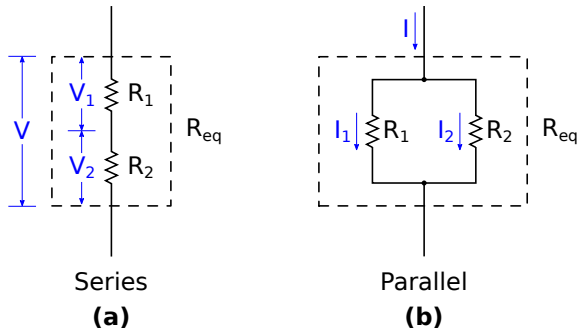


Ohmic Devices

$$V = IR$$

$$P_{\text{diss}} = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$

Resistors in Series and Parallel



Series: $R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$

$$V_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V$$

Parallel: $\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$

$$\Delta I_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} I$$

Kirchhoff's Rules

Loop Rule: $\sum_{\text{loop}} V_i = 0$

Junction Rule: $\sum_{\text{junction}} I_i = 0$

Phasor Analysis

$$X_L = j\omega L$$

$$\mathbf{V} = V e^{j\phi_v}$$

$$\mathbf{I} = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{Z}}$$

$$v(t) = \text{Re}(\mathbf{V} e^{j\omega t}) \quad i(t) = \text{Re}(\mathbf{I} e^{j\omega t})$$

$$\langle P \rangle = \frac{IV}{2} \cos(\phi_v - \phi_i) = \frac{V^2}{2Z} \cos(\phi_v - \phi_i)$$

AC Voltage Divider

$$\frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \frac{|\mathbf{V}_{\text{out}}|}{|\mathbf{V}_{\text{in}}|} = \left| \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \right| = \sqrt{\left(\frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \right)^* \left(\frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \right)}$$

$$\tan \phi = \frac{\text{Im}\left(\frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}\right)}{\text{Re}\left(\frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}\right)}$$


Resistor Color Codes

color	digit	multiplier
black	0	1
brown	1	10
red	2	100
orange	3	1k
yellow	4	10k
green	5	100k
blue	6	1M
violet	7	10M
gray	8	100M
white	9	1000M

$$R = [\text{band1}][\text{band2}] \times 10^{[\text{band3}]} \pm 5\% (\text{gold})$$

$$\pm 10\% (\text{silver})$$

Breadboard Layout

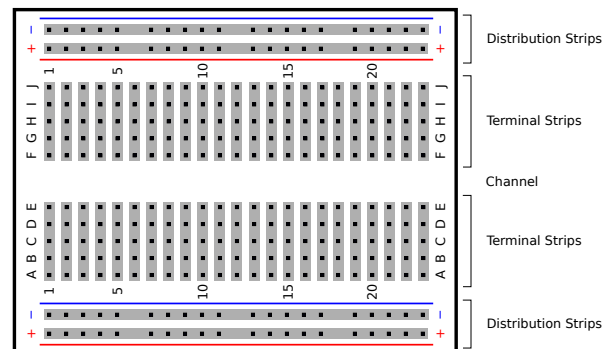

Schematic Symbols

